



UNIVERSITÀ DI PISA

CORSO DI LAUREA IN FISICA

LABORATORIO DI FISICA 3

MACCHINE A STATI FINITI  
FINITE STATES MACHINES

Prof. F. Forti

# Finite states machine

2

- Meccanismo per permette concettualizzare e formalizzare il funzionamento di un sistema logico complesso
- Universalmente utilizzate per la realizzazione di sistemi hardware e software
- L'implementazione puo' essere realizzata in molti modi:
  - ▣ Hardware – con componenti standard
  - ▣ Hardware – con logica programmabile (FPGA)
  - ▣ Software – microcontrollori e microprocessori
  - ▣ Software – sistemi distribuiti

# Finite State Machines

3

- Ho un insieme finito di stati  $S: \{s_i\}$
- Un insieme finito di inputs  $I: \{i_k\}$
- Una funzione di transizione:  $S \times I \rightarrow S$ 
  - ▣ Specifica in quale stato va la FSM al ciclo successivo, dato lo stato di partenza e l'input ricevuto.
  - ▣ Si può rappresentare con un grafo o con una matrice
- In aggiunta c'è un insieme di outputs  $O: \{o_i\}$
- Gli outputs possono essere funzione dello stato (Moore FSM) oppure della transizione (Mealy FSM)
- NB: importante strumento concettuale anche per la scrittura di software.
  - ▣ Anche generabili automaticamente. Ad es. AutoFSM  
<http://www.gnu.org/software/autogen/autofsm.html>

# Diagramma di stati

4

- Un diagramma di stati specifica tutti gli stati di un sistema, le transizioni tra i vari stati e le regole con cui si passa da uno stato all'altro.
- Il diagramma di stati e' la rappresentazione grafica di una astrazione matematica molto importante che si chiama Macchina a Stati Finiti (Finite State Machine).
- Il diagramma di stati aiuta nella progettazione dei circuiti logici sequenziali. Si passa dal diagramma al circuito
- Assegnando un codice binario ad ogni stato es.: per i 4 stati mostrati ho bisogno di 2 FF

 


Figure 8.61. State diagram: going to school.  
State Diagram: going to school  
The Art of Electronics, Horowitz, Hill

# Macchina a Stati Finiti - FSM

5

- Il diagramma di stati e` la rappresentazione grafica di una astrazione matematica che si indica con Macchina a Stati Finiti (Finite State Machine – FSM)
- La Macchina a Stati Finiti e` molto utile per la progettazione di reti logiche sequenziali
- Il contatore e` un esempio molto semplice di FSM, il suo “prossimo” Stato (valore dell’insieme delle uscite) dipende solo dal valore dello Stato “attuale”
- I contatori inoltre non hanno alcun ingresso definito da un segnale “esterno” a parte il segnale di Clock
- Il diagramma dalla vita reale che abbiamo appena visto e` invece piu` complesso, il passaggio di stato e` subordinato ad una azione esterna che possiamo vedere come un ingresso definito da un segnale esterno

# FSM e diagramma di stati

I possibili STATI del sistema sono specificati nelle bolle del diagramma


Lo STATO attuale e' definito dal valore delle uscite Q, o da una combinazione di esse

Le transizioni da uno stato all'altro sono sincronizzate con il segnale di CLOCK

Il valore dei segnali esterni che determinano le transizioni sono indicate sulle "freccie" che indicano il passaggio di stato

Il prossimo STATO e' determinato dai valori degli ingressi (D nel caso di FF D)

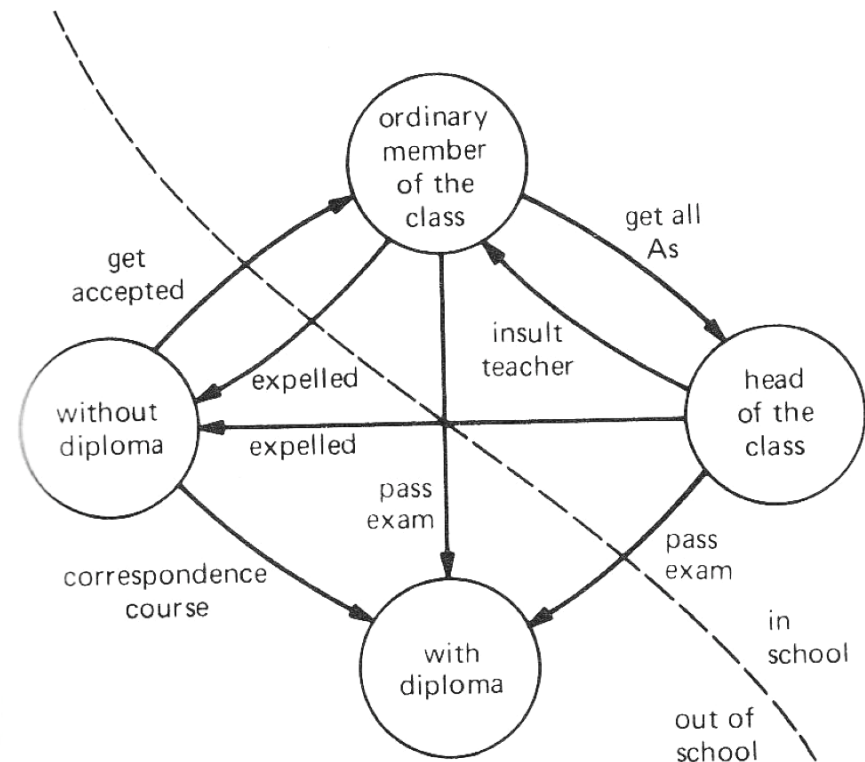
La logica combinatoria permette di definire i valori degli ingressi =  $fn(Q, \text{Segnali Esterni})$



State Diagram: going to school  
The Art of Electronics, Horowitz, Hill

# Esempio di FSM: controllo di parita`

 1. Disegnare il diagramma di stato
2. Scegliere gli stati del sistema, definiti dal valore delle uscite
3. Tabella della verita` dei valori delle uscite dello stato attuale
4. Scelta dei FF con cui voglio implementare la logica sequenziale  
-> valori degli ingressi per produrre i valori degli ingressi che genereranno il prossimo stato
5. Trovare la rete combinatoria corretta per produrre gli ingressi dalle uscite available. Per fare questo si puo` anche utilizzare le mappe di Karnaugh.




Blu = Rappresentazione dello stato

# Esempio di FSM: controllo di parita`

8

| StatoAttuale | Input | StatoFuturo |
|--------------|-------|-------------|
| Pari/0       | 1     | Dispari/1   |
| Dispari/1    | 1     | Pari/0      |
| Pari/0       | 0     | Pari/0      |
| Dispari/1    | 0     | Dispari/1   |

 3. tabella della verita` dei valori delle uscite dello stato attuale



Blu = Rappresentazione dello stato



# Esempio di FSM: controllo di parita`

9

| StatoAttuale | Input | StatoFuturo |
|--------------|-------|-------------|
| Pari/0       | 1     | Dispari/1   |
| Dispari/1    | 1     | Pari/0      |
| Pari/0       | 0     | Pari/0      |
| Dispari/1    | 0     | Dispari/1   |

Scegliamo per esempio FF di tipo D.

La Tabella della verita` :

Stato Attuale == Q

Stato Futuro == D

| Q | Input | Q+ | D |
|---|-------|----|---|
| 0 | 1     | 1  | 1 |
| 1 | 1     | 0  | 0 |
| 0 | 0     | 0  | 0 |
| 1 | 0     | 1  | 1 |

3. **tabella della verita` dei valori delle uscite dello stato attuale**
4. Scelta dei FF con cui voglio implementare la logica sequenziale  
-> valori degli ingressi per produrre i valori delle uscite che genereranno il prossimo stato


# Esempio di FSM: controllo di parita`

10

| Q | Input | Q+ | D |
|---|-------|----|---|
| 0 | 1     | 1  | 1 |
| 1 | 1     | 0  | 0 |
| 0 | 0     | 0  | 0 |
| 1 | 0     | 1  | 1 |


4. Trovare la rete combinatoria corretta per produrre gli ingressi dalle uscite available. Per fare questo si puo` anche utilizzare le mappe di Karnaugh

$$D = Q \oplus Input$$

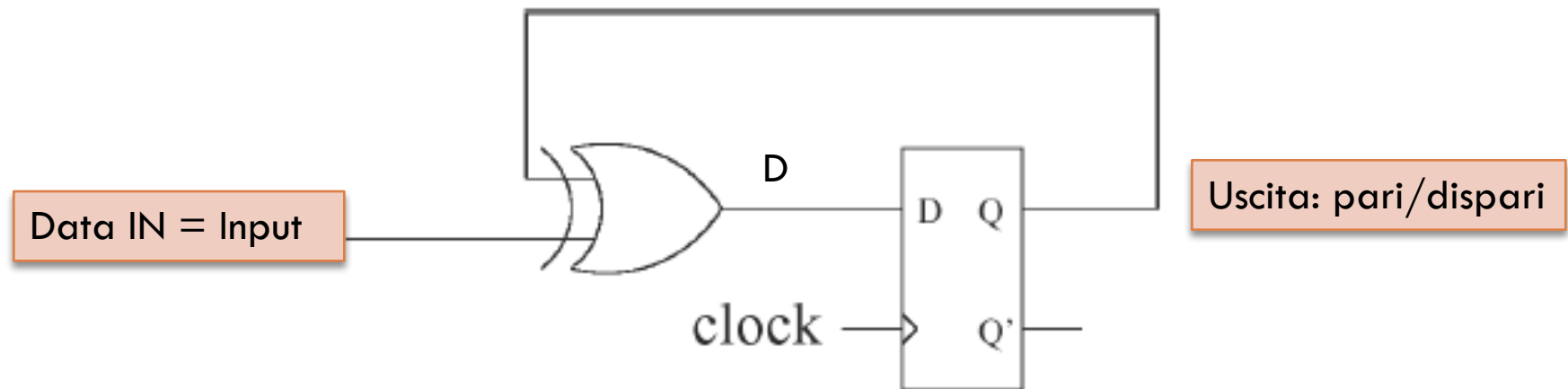


# Esempio di FSM: controllo di parità`

11

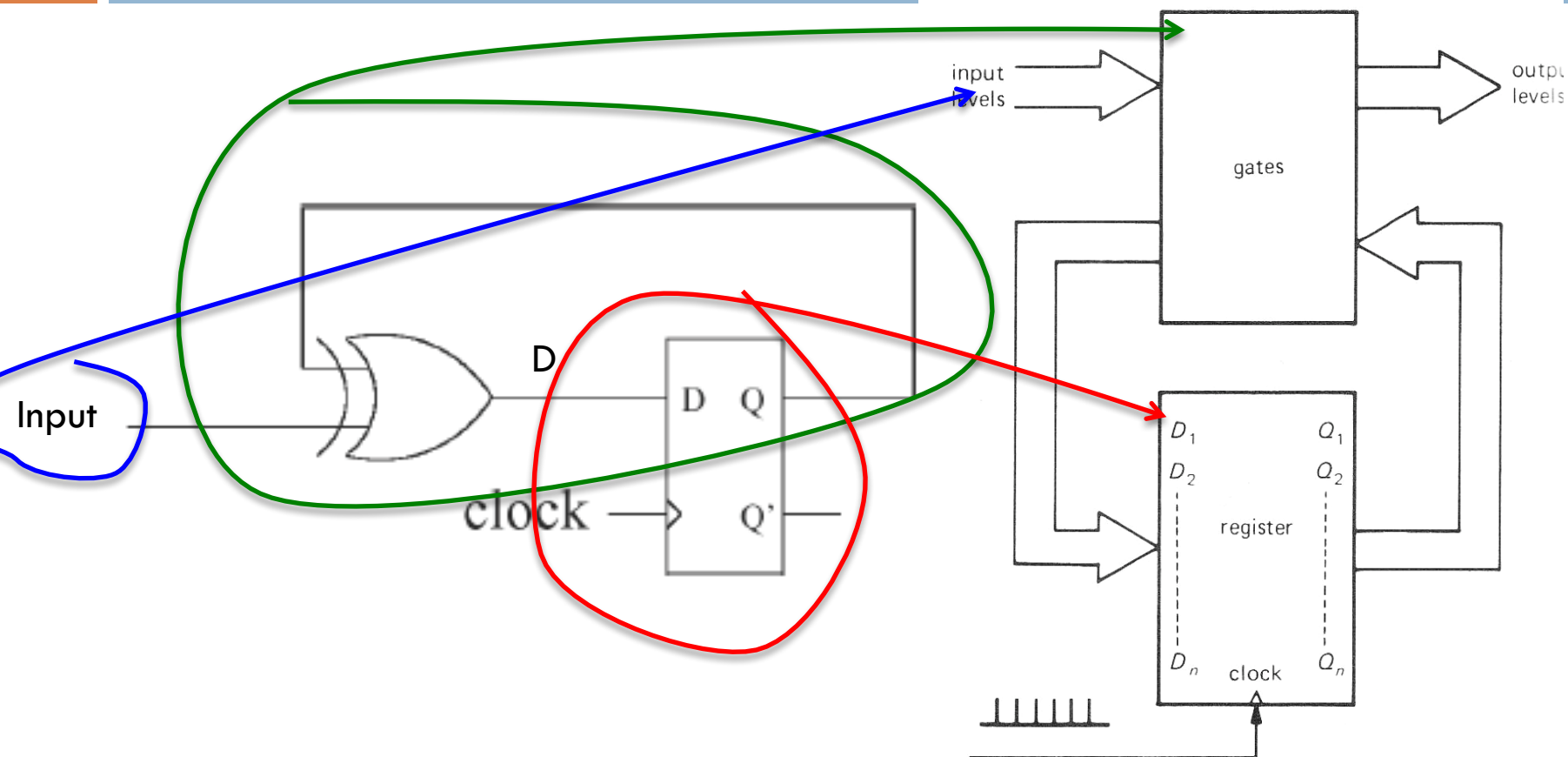

# More and Mealy FSM


12

 
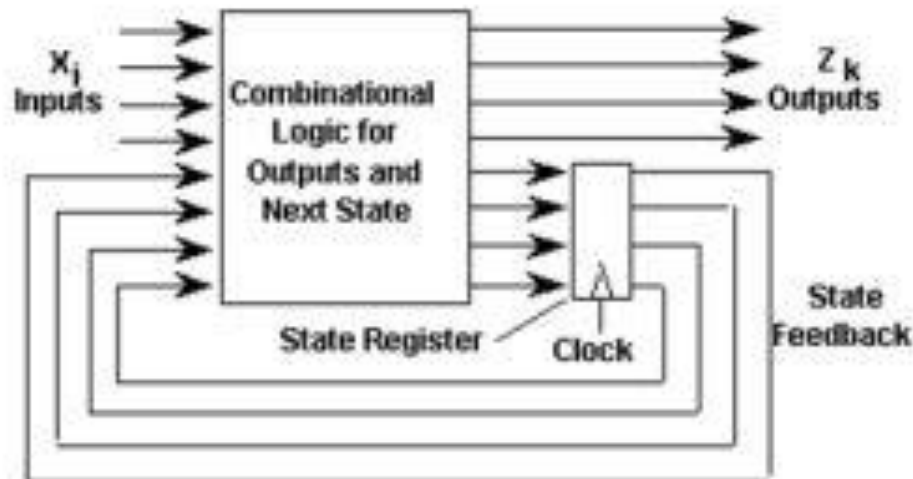
## Moore Machine

*Outputs are function solely of the current state*

*Outputs change synchronously with state changes*



## Mealy Machine

*Outputs depend on state AND inputs*

*Input change causes an immediate output change*


*Asynchronous outputs*

# Esempio dei due tipi


13

- FSM per dare output 1 quando in ingresso arrivano almeno due “1” consecutivi.

 Transizione: input  
Stato: stato [output]



(a) Moore machine

 


Transizione: input / output  
Stato: stato

(b) Mealy machine
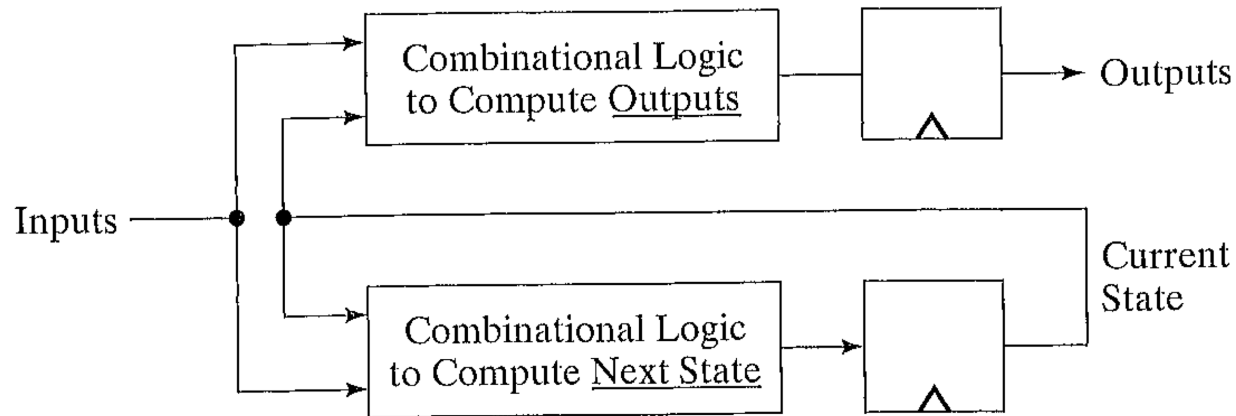
# Sincrono/asincrono

14

- Se l'output cambia quando cambiano gli ingressi →  
Macchina asincrona
- Per sincronizzare la macchina di Mealy:
  - ▣ Registro sincrono sulle uscite



# Progetto FSM

15

- Capire il problema
  - ▣ Tradurre dal linguaggio corrente in strutture più formali
- Costruire una rappresentazione astratta della FSM
  - ▣ Definire gli stati e le transizioni
- Minimizzare gli stati
  - ▣ Spesso si possono ridurre gli stati analizzando il problema. Ad es. le macchine di Mealy hanno spesso meno stati
- Definire la codifica degli stati nel registro
  - ▣ Può non essere ovvio
- Implementare la FSM
  - ▣ Logica combinatoria che definisce la matrice di transizione
- FSM si possono descrivere in HDL → sintetizzate

# In generale: tabella di verità della FSM

16

| State n | Input n | → | State n+1 | Output |
|---------|---------|---|-----------|--------|
| S0      | I0      |   | S1        | O0     |
| S0      | I1      |   | S0        | O1     |
| S1      | I0      |   | S0        | O2     |
| S1      | I1      |   | S1        | O3     |

Spazio SxI =  
Tutti gli stati x  
tutti gli ingressi

Funzione di  
transizione:  
 $SxI \rightarrow S$

Uscite: dipende dal tipo di FSM  
Moore:  $S \rightarrow O$   
Measly:  $SxI \rightarrow O$



# Implementazioni FSM



17

- Stato: registro
  - ▣ FF, Shift registers, counters
    - Dipende dalla struttura dell'ingresso (seriale, multiplo) e dal tipo di transizioni.
  - ▣ Importante il Load e reset.
- Matrice di transizione:
  - ▣ Porte logiche
  - ▣ ROM
  - ▣ PALs/PLAs
- FPGA che implementino sia lo stato che la transizione
  - ▣ Essenziale il software di programmazione
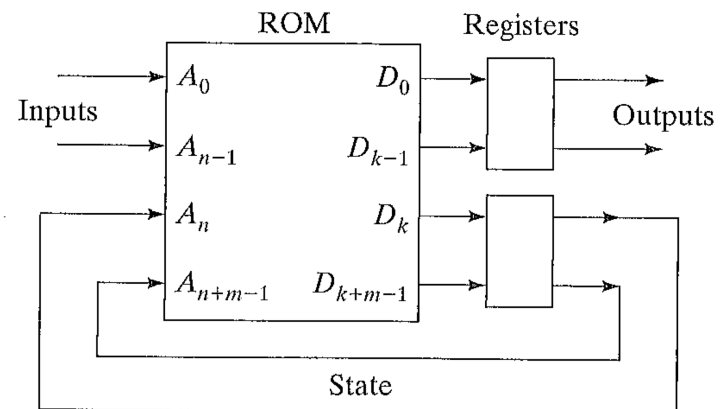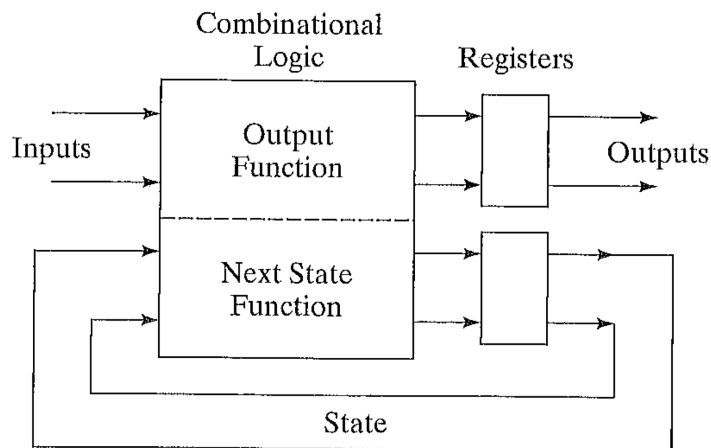
# ROM per le FSM

18


- Una ROM può essere usata facilmente per implementare la logica di transizione
  - ▣ Parte degli bit di indirizzo  $\rightarrow$  input
  - ▣ Resto dei bit di indirizzo  $\rightarrow$  State
  - ▣ Valore contenuto  $\rightarrow$  Output e next state
- Esempio per Mealy FSM


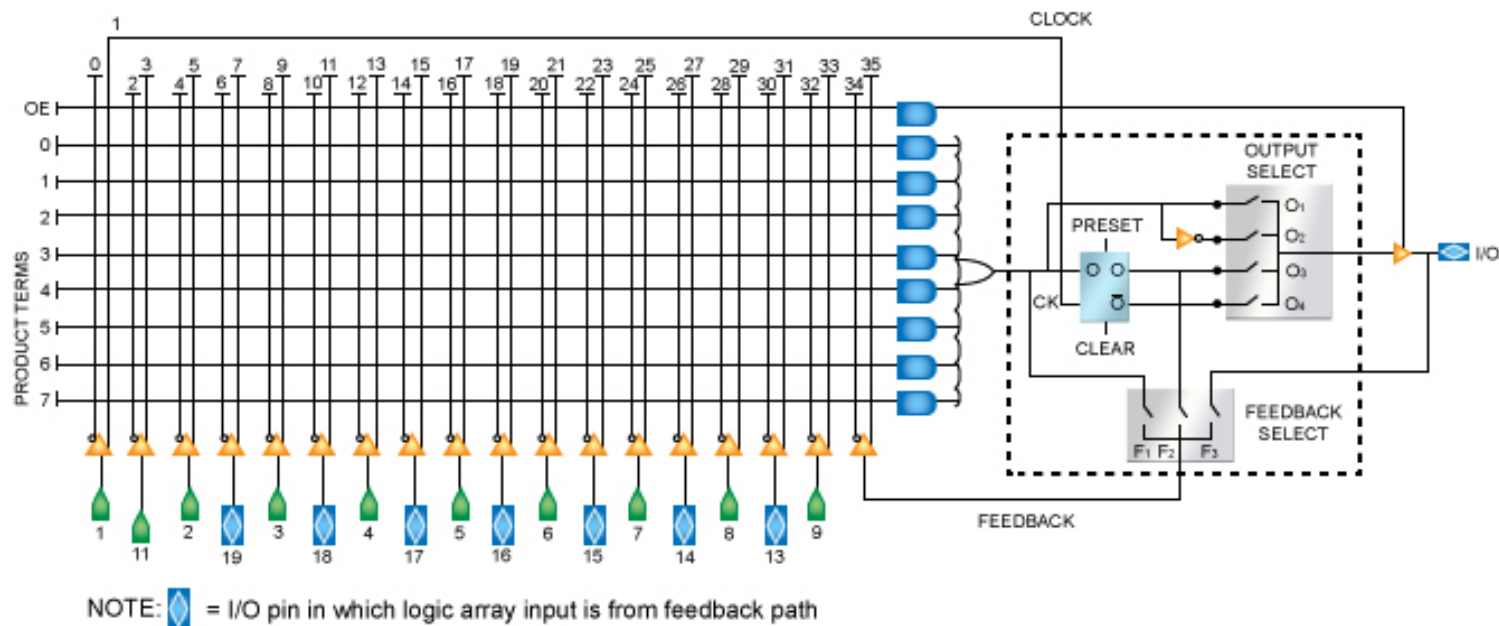
# PALs / PLAs / PLDs

19


- Le PAL standard si possono usare per costruire la logica combinatoria di transizione
  - ▣ Comunque necessità di un registro esterno
- Registered PAL architecture (ad es. ALTERA)



This diagram shows one of the eight macrocells within the EP300/EP310.

# Verso la complessità

20

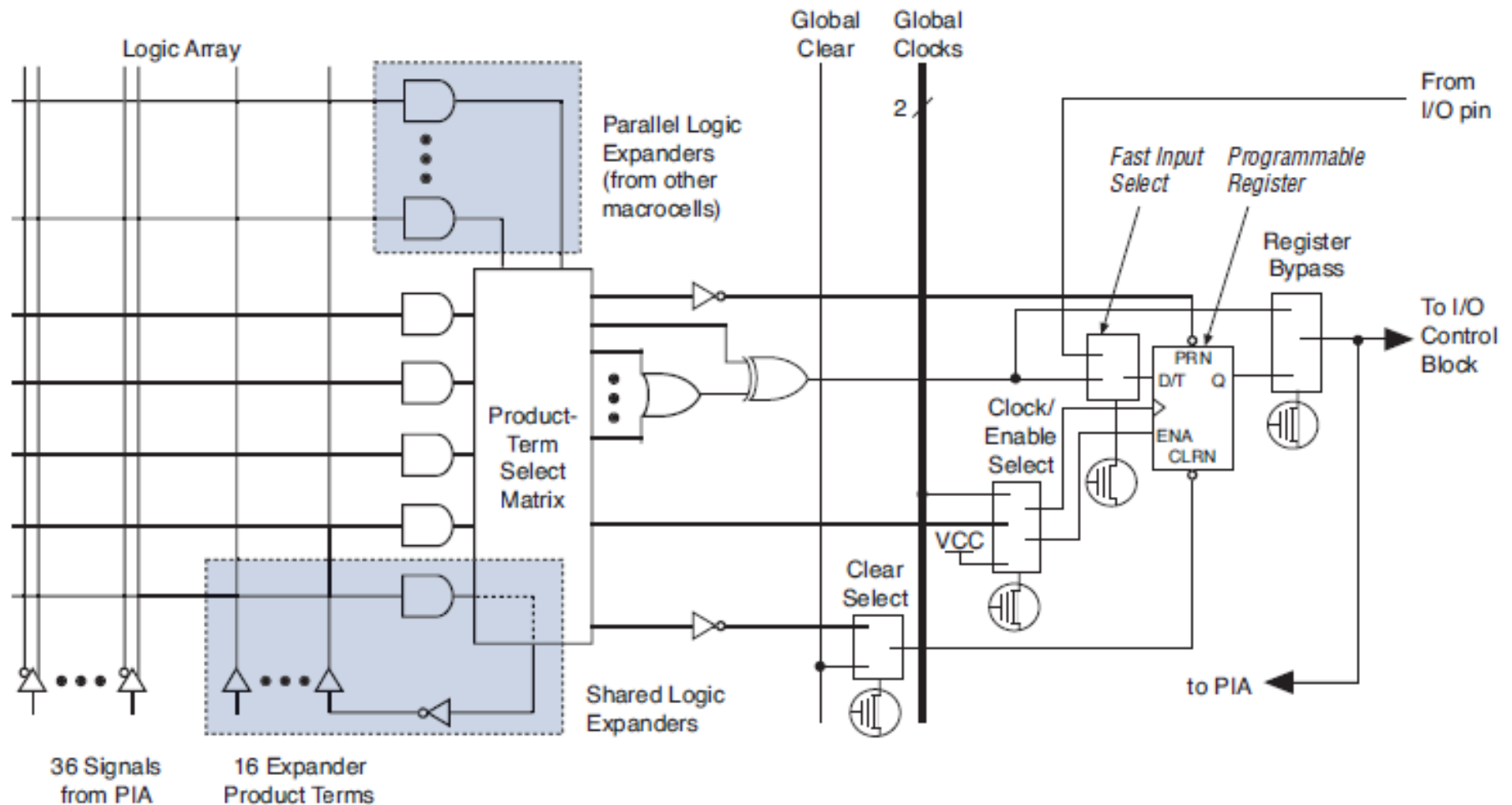

# Elementi dei sistemi di controllo



21

- Input/output digitale e analogico (con signal conditioning)
- Parte logica veloce basata su FPGA
- Microprocessore per la programmazione e il controllo
- DSP (Digital signal processor) per l'elaborazione digitale di segnali convertiti
  
# Schede con tutto dentro: arduino

22

- Sistema potente e aperto
  - ▣ <http://www.arduino.cc/>
- Introdotto nei lab didattici:
  - ▣ <https://bitbucket.org/lbaldini/plasduino>



## 23



# Dove si trovano gli argomenti svolti oggi

24

- Introduzione all'elettronica Parte I – E.Falchini et al.
- Microelectronics – I.Millman
- Contemporary Logic Design – Katz, Borriello